

SILABUS, RPP, dan PERNILAIAN
Hubungan Antara Daya, Tegangan dan Arus

DOSEN : Dr. Euis Ismayati, M. Pd



OLEH :

Rachmad Indra W. (095514244)

TEKNIK TENAGA LISTRIK
JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2011

Silabus

Sekolah : SMK Negeri 5 Surabaya
Mata Pelajaran : Dasar Kompetensi Kejuruan
Kelas : X (Sepuluh)
Semester : 1 (Satu)
Standar Kompetensi : Menganalisis rangkaian listrik

Kompetensi Dasar	Materi Pokok/Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator	Penilaian			Alokasi Waktu	Sumber Belajar
				Teknik	Bentuk Instrumen	Instrumen		
Mengaplikasikan rangkaian listrik arus searah	Besaran-besaran pada arus searah Rangkaian arus searah	Mendiskusikan daya dan energi listrik Merancang dan melaksanakan percobaan sederhana untuk menyelidiki hubungan antara banyak beban yang dipasang dengan besar daya yang digunakan	Produk: 1. Menuliskan rumus daya listrik 2. Menerapkan rumus daya listrik 3. Menghitung besar pemakaian arus Proses: 1. Merumuskan hipotesis 2. Mengidentifikasi variabel-variabel 3. Merumuskan definisi operasional variabel 4. Melaksanakan eksperimen untuk menyelidiki pengaruh banyak beban terhadap besar daya yang digunakan 5. Membuat tabel pengamatan dan mencatat hasil-hasil eksperimen 6. Melakukan analisis data 7. Menarik kesimpulan	Tes Tes	Tes tertulis Tes kinerja	LP 1 : Produk LP 2: Proses	2 x 45 menit	1. LKS SMK: Daya dan Energi Listrik 2. Kunci LKS SMK: Daya dan Energi Listrik 3. LP 1: Produk dilengkapi kunci 4. LP 2: Proses 5. LP 3: Psikomotor 6. LP 4: Pengamatan Perilaku Berkarakter 7. LP 5: Pengamatan Keterampilan Sosial 8. Tabel Spesifikasi Lembar Penilaian 9. Silabus

		<p>Merangkai alat ukur voltmeter, amperemeter dan wattmeter pada KIT Pengukuran Daya Listrik</p>	<p>Psikomotor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memasang amperemeter pada KIT pengukuran daya listrik 2. Memasang voltmeter pada KIT pengukuran listrik <p>Perilaku Berkarakter:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jujur, 2. Peduli, 3. Tanggung jawab <p>Keterampilan Sosial:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanya, 2. Menyumbang ide atau pendapat, 3. Menjadi pendengar yang baik, 4. Berkomunikasi, 5. Kerja sama 	Tes	Tes kinerja	LP 3: Psikomotor		
--	--	--	---	-----	-------------	---------------------	--	--

Daftar Pustaka

Kurikulum SMK Negeri 5 Surabaya. 2010. *Silabus Dasar Kompetensi Kejuruan Kompetensi Keahlian: Teknik Instalasi Tenaga Listrik*.

RPP SMK: HUBUNGAN ANTARA DAYA, TEGANGAN DAN ARUS

Satuan Pendidikan : SMK Negeri 5 Surabaya

Program Keahlian : Teknik Instalasi Tenaga Listrik

Mata Pelajaran : Dasar Kompetensi Kejuruan

Kelas/Semester : X/1

Jumlah Pertemuan : 1 Pertemuan

I. Standar Kompetensi : Menganalisis rangkaian listrik

II. Kompetensi Dasar : Mengaplikasikan rangkaian listrik arus searah

III. Indikator

a. Kognitif

1. Produk:

1. Menuliskan rumus daya listrik
2. Menerapkan rumus daya listrik
3. Menghitung besar pemakaian arus listrik

2. Keterampilan Proses:

1. **Merumuskan hipotesis**
2. **Mengidentifikasi variabel-variabel**
3. **Merumuskan definisi operasional variabel**
4. **Melaksanakan eksperimen untuk menyelidiki pengaruh besar tegangan terhadap besar daya yang digunakan**
5. **Membuat tabel pengamatan dan mencatat hasil-hasil eksperimen**
6. **Melakukan analisis data**
7. **Menarik kesimpulan**

b. Psikomotor

1. **Memasang amperemeter pada KIT pengukuran daya listrik**
2. **Memasang voltmeter pada KIT pengukuran listrik**

c. Afektif

1. Mengembangkan perilaku berkarakter, meliputi:
 - a) Jujur,
 - b) Peduli,
 - c) Tanggung jawab
2. Mengembangkan keterampilan sosial, meliputi:
 - a) Bertanya,
 - b) Menyumbang ide atau pendapat,
 - c) Menjadi pendengar yang baik,
 - d) Berkommunikasi,
 - e) Kerja sama

IV. Tujuan Pembelajaran:

a. Kognitif

1. Produk
 - a) Secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar, siswa dapat menuliskan rumus daya listrik dengan mengerjakan soal terkait di LP 1: Produk sesuai kunci jawaban.
 - b) Secara mandiri siswa dapat menerapkan rumus daya listrik dengan mengerjakan soal-soal penerapan rumus daya listrik di LP 1: Produk sesuai kunci jawaban.
 - c) Secara mandiri siswa dapat menghitung besar pemakaian arus listrik dengan mengerjakan soal-soal menghitung pemakaian arus listrik LP 1: Produk sesuai kunci jawaban.
2. Keterampilan Proses
 - a) Diperbolehkan membuka LKS SMK, siswa dapat **merumuskan hipotesis** sesuai dengan rubriks yang ditentukan di LP 2.
 - b) Diperbolehkan membuka LKS SMK, siswa dapat **mengidentifikasi variabel-variabel** sesuai dengan rubriks yang ditentukan di LP 2.
 - c) Diperbolehkan membuka LKS SMK, siswa dapat **merumuskan definisi operasional variabel** sesuai dengan rubriks yang ditentukan di LP 2.
 - d) Diberikan alat, bahan, dan LKS SMK, siswa dapat **melaksanakan eksperimen untuk menyelidiki pengaruh besar tegangan terhadap besar daya yang digunakan** sesuai rubriks yang ditentukan di LP 2.
 - e) Diberikan kesempatan melakukan eksperimen, siswa dapat **membuat tabel pengamatan dan mencatat hasil-hasil eksperimen** sesuai dengan rubriks yang ditentukan di LP 2.
 - f) Diperbolehkan membuka LKS SMK, siswa dapat **melakukan analisis data** sesuai dengan rubriks yang ditentukan di LP 2.
 - g) Diperbolehkan membuka LKS SMK, siswa dapat **menarik kesimpulan** sesuai dengan rubriks yang ditentukan di LP 2.

b. Psikomotor

1. Diberikan LKS SMK serta alat dan bahan yang dibutuhkan, siswa dapat memasang **voltmeter** pada **KIT Pengukuran Daya Listrik** sesuai dengan rincian tugas kinerja yang ditentukan pada LP 3: Psikomotor.
2. Diberikan LKS SMK serta alat dan bahan yang dibutuhkan, siswa dapat memasang **voltmeter** pada **KIT Pengukuran Daya Listrik** sesuai dengan rincian tugas kinerja yang ditentukan pada LP 3: Psikomotor.

c. Afektif

1. Perilaku Berkarakter

Terlibat dalam proses belajar yang menerapkan MPL, diamati dengan LP 4 paling tidak siswa dinilai *Menunjukkan kemajuan dalam jujur, peduli, tanggung jawab.*

2. Terlibat dalam proses belajar yang menerapkan MPL, diamati dengan LP 5 paling tidak siswa dinilai *Menunjukkan kemajuan dalam bertanya, menyumbang ide atau berpendapat, menjadi pendengar yang baik, berkomunikasi, kerja sama.*

V. Materi Pembelajaran:

1. Besaran-besaran pada arus searah
2. Rangkaian arus searah

VI. Alokasi Waktu

2 x 45 menit

VII. Model Pembelajaran:

Model Pembelajaran Kooperatif (MPK)

VIII. Proses Belajar Mengajar**A. Pendahuluan (± 10 menit)**

Kegiatan	Penilaian oleh Pengamat			
	1	2	3	4
1. Memotivasi siswa dengan menunjukkan dan mendemonstrasikan KIT Pengukuran Daya Listrik yang sedang aktif sambil bertanya apakah kalian dapat mengukur berapa besar daya yang digunakan pada rangkaian percobaan seperti ini? (Fase 1 MPK)				
2. Mengkomunikasikan garis besar indikator produk, proses, psikomotor, perilaku berkarakter, dan keterampilan sosial yang akan dipelajari. (Fase 1 MPK)				

B. Inti (\pm 70 menit)

Kegiatan	Penilaian oleh Pengamat			
	1	2	3	4
Penggalan 1				
<p>1. Menyajikan informasi dengan menuliskan rumus daya listrik, mendemonstrasikan cara menerapkan rumus daya listrik, serta menghitung besarnya pemakaian kWh dengan mengacu pada LKS SMK. (Fase 2 MPK)</p> <p>2. Mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok kooperatif dan membagikan LKS SMK: Daya dan Energi Listrik dan bahan yang dibutuhkan satu set per kelompok. Per kelompok terdiri dari 4-5 siswa. (Fase 3 MPK)</p> <p>3. Membimbing kelompok bekerjasama untuk merumuskan merumuskan hipotesis, mengidentifikasi variabel-variabel, merumuskan definisi operasional variabel, dengan mengacu pada Kunci LKS SMK. Setiap siswa ditekankan untuk aktif menyumbang ide dalam tugas ini. (Fase 4 MPK)</p> <p>4. Melakukan evaluasi formatif dengan cara meminta satu-dua kelompok mengkomunikasikan pekerjaannya dan ditanggapi kelompok lain. Siswa ditekankan untuk aktif menyumbang ide dan pendapat serta menjadi pendengar yang baik. (Fase 5 MPK)</p>				
Penggalan 2				
<p>5. Membimbing kelompok bekerjasama untuk melaksanakan eksperimen untuk menyelidiki pengaruh banyak tegangan terhadap besar daya yang digunakan, dengan memasang voltmeter dan memasang amperemeter pada KIT Pengukuran Daya Listrik menggunakan alat dan bahan yang telah disediakan dan sesuai prosedur yang tertulis di LKS SMK, setiap kelompok diingatkan untuk aktif bekerjasama, dan jujur dalam melaporkan hasil pengamatan serta ikut bertanggung jawab. (Fase 4 MPK)</p> <p>6. Membimbing membuat tabel pengamatan dan mencatat hasil-hasil eksperimen dengan mengacu pada Kunci LKS SMK. Tekankan perlunya jujur dalam melakukan pengamatan dan mencatat hasil pengamatan itu di dalam tabel. (Fase 4 MPK)</p> <p>7. Melakukan evaluasi formatif dengan cara meminta satu-dua kelompok mengkomunikasikan pekerjaannya dan ditanggapi kelompok lain. Siswa ditekankan untuk aktif menyumbang ide dan pendapat serta menjadi pendengar yang baik. (Fase 5 MPK)</p>				

<p>8. Membimbing kelompok bekerjasama melakukan analisis data dan menarik kesimpulan. Siswa diminta untuk aktif menyumbang ide. (Fase 4 MPK)</p> <p>9. Melakukan evaluasi formatif dengan cara meminta satu-dua kelompok mengkomunikasikan pekerjaannya dan ditanggapi kelompok lain. Siswa ditekankan untuk aktif menyumbang ide dan pendapat serta menjadi pendengar yang baik. (Fase 5 MPK)</p> <p>10. Memberikan penghargaan kepada individu dan kelompok yang berkinerja baik dan amat baik dalam kegiatan belajar mengajar tersebut. (Fase 6 MPK)</p>				
---	--	--	--	--

C. Penutup

Kegiatan	Penilaian oleh Pengamat			
	1	2	3	4
1. Dengan melibatkan siswa menutup pelajaran dan memberi PR mencari tahu bagaimana cara menghitung besarnya daya yang digunakan di rumah siswa masing-masing.				

IX. Penilaian Hasil Belajar

1. LP 1: Produk
2. LP 2: Proses
3. LP 3: Psikomotor
4. LP 4: Format Pengamatan Keterampilan Karakter
5. LP 5: Format Pengamatan Keterampilan Sosial
6. Tabel Spesifikasi Lembar Penilaian

X. Sumber Belajar

1. Silabus
2. LKS SMK TPTL: Daya dan Energi Listrik
3. Kunci LKS SMK TPTL: Daya dan Energi Listrik
4. Alat dan bahan:
 - Wattmeter
 - Lampu pijar 5 ohm
 - KIT Pengukuran Daya Listrik
 - Tegangan DC 1,5 V , 3 V, 4,5 V dan 6 V

Daftar Pustaka

- _____. tt. *Performance Assessment in The Science Classroom*. New York: Glencoe McGraw-Hill.
- _____. 2000. *Inquiry Skills Activity Book*. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
- Bell. Randy L. 2008. *Teaching the Nature of Science through Process Skills Activities for Grades 3 – 8*. Printed in the United States of America: Pearson Education.
- Free Download PhET Software Interactive Simulations dari University of Colorado at Boulder Simulation: Circuit Construction Kit (DC Only). Didownload pada 14 Februari 2011 dari <http://phet.colorado.edu>.
- Wikipedia, Free Encyclopedia. *Electric Power*. Didownload pada 14 Juli 2010 dari http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_power
- McLaughlin, Charles W. Thompson, Marilyn. 1997. *Glencoe Physical Science Teacher Wraparound Edition*. New York: Glencoe McGraw-Hill.
- Kurikulum SMK Negeri 5 Surabaya. 2010. *Silabus Dasar Kompetensi Kejuruan Kompetensi Keahlian: Teknik Instalasi Tenaga Listrik*.

LKS SMK Negeri 5 Surabaya: Hubungan Antara Daya, Tegangan dan Arus

Eksperimen Tidak Dibimbing – Inkuiiri Penemuan

Daya Listrik

Daya listrik didefinisikan sebagai laju hantaran energi listrik dalam sirkuit listrik. Satuan SI daya listrik adalah watt, daya listrik menyatakan banyaknya tenaga listrik yang mengalir per satuan waktu (joule/detik). Daya listrik dapat dituliskan dengan persamaan

$$P = V \times I$$

di mana;

P = daya (watt atau W)

I = arus (ampere atau A)

V = perbedaan potensial (volt atau V)

Tujuan : Menyelidiki hubungan antara daya, tegangan dan arus

Bahan :

4 baterai 1.5 V atau catu daya 0 – 12 V, lampu 4,5 V (5 ohm), 10 kabel dengan klip buaya atau kit rangkaian DC

Alat :

Catu daya 0 – 12 V, ampermeter 1, voltmeter 1, soket lampu 1, soket baterai 4, saklar 1, atau kit rangkain DC

ICT/Internet Based :

Free Download PhET Software Interactive Simulations dari University of Colorado at Boulder alamat situs <http://phet.colorado.edu> Simulation: Circuit Construction Kit (DC Only)

Rumusan Masalah (KPS 2) : Apakah hubungan antara daya, tegangan dan arus?

Hipotesis (KPS 19) : _____

Variabel (KPS 18) : (a) yang dijaga konstan :


(b) yang dimanipulasi :

(c) yang merespon :

Definisi Operasional Variabel Manipulasi (KPS 17):

Definisi Operasional Variabel Respon :

Perencanaan Eksperimen: Kamu diminta untuk merencanakan eksperimen dan melaksanakan untuk menyelidiki hubungan antara tegangan, arus, dan daya seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini dengan menggunakan software PhET.

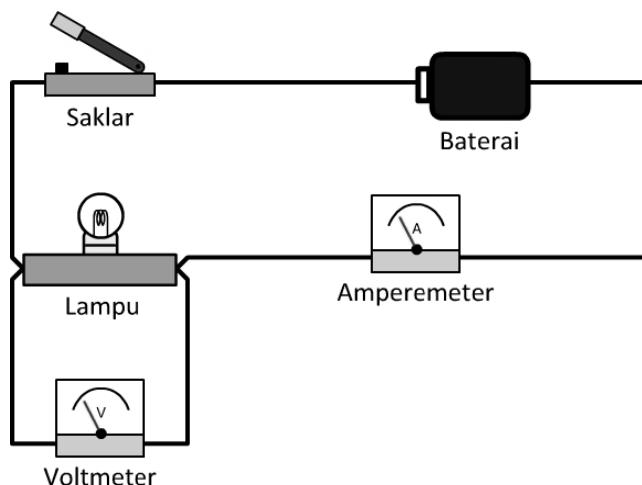

Gambar 1

Ceklist

- : 1. Apakah alat dan bahan telah terangkai dengan benar?
 2. Apakah voltmeter dan amperemeter telah terangkai sesuai dengan gambar 1?


Prosedur (KPS 20)

1. Buka PhET Interactive Simulations.
2. Pilih dan jalankan Circuit Construction Kit (DC only).
3. Pada papan rangkaian siapkan seluruh alat dan bahan yang dibutuhkan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.
4. Hubungkan seluruh alat dan bahan seperti ditunjukkan pada Gambar 1.
5. Dengan sebuah baterai 1,5 V berada di rangkaian, aktifkan atau tutup sakelar. Catat pembacaan voltmeter dan amperemeter pada Tabel 1.
6. Lakukan lagi langkah 56 dengan menggunakan dua baterai 1.5 V, dan kemudian tiga baterai 1.5 V, dan terakhir empat baterai 1.5 V dalam hubungan seri.

7. Lukis grafik yang menunjukkan hubungan antara tegangan dan arus pada tempat yang disediakan pada Ganbar 2.

Tabel 1. Pengamatan (KPS 1; KPS 10; KPS 11) :**Hubungan Antara Tegangan, Arus, dan Daya**

Tegangan (V)	Arus (A)	Tegangan x Arus (W)

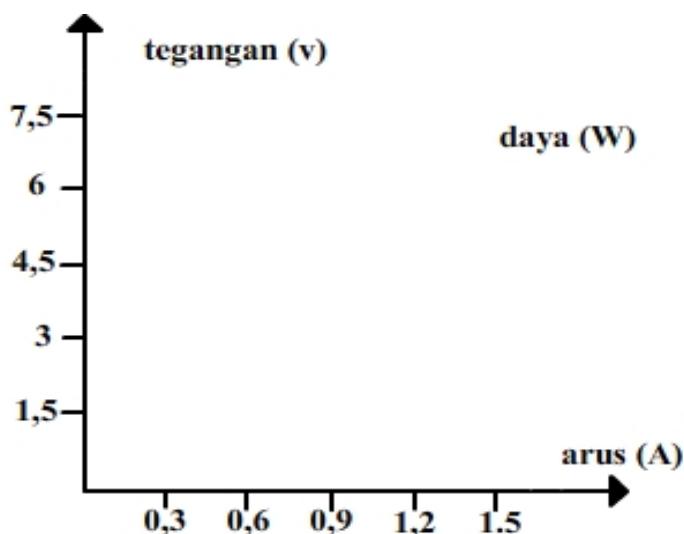**Gambar 2. Grafik tegangan, arus dan daya****Analisis (KPS 16)**

- : 1. Apa hubungan antara tegangan, arus dan daya pada percobaan di atas?

Semakin _____ sumber tegangan, maka

semakin _____ daya yang digunakan.

2. (a) Tulis hubungan antara besar daya listrik dengan terang nyala lampu pada percobaan di atas!

-
- (b) Berdasarkan pada Rumus di atas ($P=V \times I$) menyatakan apa dalam eksperimen ini?
-

3. Hitunglah kecuramaan grafik yang diperoleh tersebut.
-

Kesimpulan (KPS 16) : 1. Apakah hipotesismu diterima?

2. Kesimpulan apa yang dapat dibuat?

Daftar Pustaka

- _____. tt. *Performance Assessment in The Science Classroom*. New York: Glencoe McGraw-Hill.
- _____. 2000. *Inquiry Skills Activity Book*. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
- Bell. Randy L. 2008. *Teaching the Nature of Science through Process Skills Activities for Grades 3 – 8*. Printed in the United States of America: Pearson Education.
- Free Download PhET Software Interactive Simulations dari University of Colorado at Boulder Simulation: Circuit Construction Kit (DC Only). Didownload pada 14 Februari 2011 dari <http://phet.colorado.edu>.
- Wikipedia, Free Encyclopedia. *Electric Power*. Didownload pada 14 Juli 2010 dari http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_power
- McLaughlin, Charles W. Thompson, Marilyn. 1997. *Glencoe Physical Science Teacher Wraparound Edition*. New York: Glencoe McGraw-Hill.
- Kurikulum SMK Negeri 5 Surabaya. 2010. *Silabus Dasar Kompetensi Kejuruan Kompetensi Keahlian: Teknik Instalasi Tenaga Listrik*.

Kunci LKS SMK Negeri 5 Surabaya : Hubungan Antara Daya, Tegangan dan Arus

Eksperimen Tidak Dibimbing – INQUIRI PENEMUAN

Hubungan Antara Daya, Tegangan dan Arus

Daya listrik didefinisikan sebagai laju hantaran energi listrik dalam sirkuit listrik. Satuan SI daya listrik adalah watt daya listrik menyatakan banyaknya tenaga listrik yang mengalir per satuan waktu (joule/detik). Daya listrik dapat dituliskan dengan persamaan

$$P = V \times I$$

di mana;

P = daya (watt atau W)

I = arus (ampere atau A)

V = perbedaan potensial (volt atau V)

Tujuan : Menyelidiki hubungan antara daya, tegangan dan arus

Bahan : 4 baterai 1.5 V atau catu daya 0 – 12 V, lampu 4,5 V (5 ohm), 10 kabel dengan klip buaya atau kit rangkaian DC

Alat : Catu daya 0 – 12 V, amperemeter 1, voltmeter 1, soket lampu 1, soket baterai 4, sakelar 1, atau kit rangkain DC

ICT/Internet Based

Free Download PhET Software Interactive Simulations dari University of Colorado at Boulder alamat situs <http://phet.colorado.edu> Simulation: Circuit Construction Kit (DC Only)

Rumusan Masalah : Apakah hubungan antara daya, tegangan dan arus?

Hipotesis : Jika besar sumber tegangan diperbesar, maka nilai daya akan bertambah besar

Variabel :
(a) yang dijaga konstan : **lampu, voltmeter, amperemeter, kabel penghubung**
(b) yang dimanipulasi : **Besar sumber tegangan**
(c) yang merespon : **Nilai daya**

Definisi Operasional Variabel Manipulasi :


Besar tegangan dimanipulasi dengan cara mengubah-ubah mulai dari 1,5 volt, 3,0 volt, 4,5 volt, dan terakhir 6,0 volt. Besar tegangan itu diukur dengan voltmeter.

Definisi Operasional Variabel Respon :

Nilai daya dihitung dengan menggunakan rumus $P = V \times I$

Perencanaan Eksperimen :

Kamu diminta untuk merencanakan eksperimen dan melaksanakan untuk menyelidiki hubungan antara tegangan, arus, dan daya seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini dengan menggunakan software PhET.

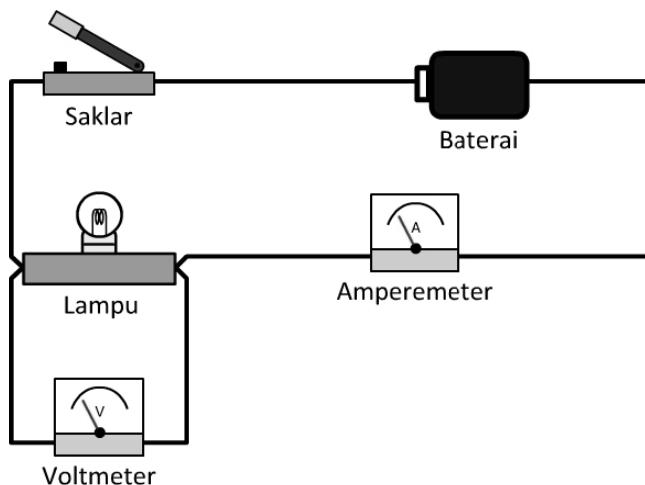


Gambar 1

Prosedur

1. Buka PhET Interactive Simulations.
2. Pilih dan jalankan Circuit Construction Kit (DC only).
3. Pada papan rangkaian siapkan seluruh alat dan bahan yang dibutuhkan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.
4. Hubungkan seluruh alat dan bahan seperti ditunjukkan pada Gambar 1.
5. Dengan sebuah baterai 1,5 V berada di rangkaian, aktifkan atau tutup sakelar. Catat pembacaan voltmeter dan amperemeter pada Tabel 1.
6. Lakukan lagi langkah 5 dengan menggunakan dua baterai 1.5 V, dan kemudian tiga baterai 1.5 V, dan terakhir empat baterai 1.5 V dalam hubungan seri.
7. Lukis grafik yang menunjukkan hubungan antara tegangan dan arus pada tempat yang disediakan pada Gambar 2.

Tabel 1 Hubungan Antara Tegangan, Arus, dan Daya**Pengamatan:**

Tegangan (V)	Arus (A)	Tegangan x Arus (W)
1,5	0,30	0,45
3	0,60	1,8
4,5	0,90	4,05
6	1,2	7,2

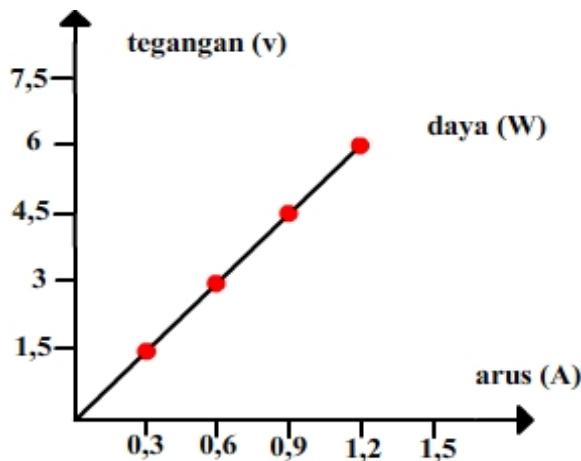**Gambar 2. Grafik daya, tegangan dan arus****Analisis**

- : 1. Apa hubungan antara tegangan, arus dan daya pada percobaan di atas?

Semakin **besar** tegangan digunakan, maka semakin **besar** pula daya yang digunakan.

2. (a) Tulis hubungan antara besar daya listrik dengan terang nyala lampu pada percobaan di atas!

$$P = V \times I$$

- (b) Berdasarkan pada Rumus di atas ($P=V \times I$) menyatakan apa dalam eksperimen ini?

Daya listrik

3. Hitunglah kecuramaan grafik yang diperoleh tersebut.

Daya merupakan hasil perkalian antara tegangan dan arus.

Kesimpulan : 1. Apakah hipotesismu diterima?

Diterima

2. Kesimpulan apa yang dapat dibuat?

Jika semakin besar sumber tegangan, maka nilai daya semakin besar

Daftar Pustaka

- _____. tt. *Performance Assessment in The Science Classroom*. New York: Glencoe McGraw-Hill.
- _____. 2000. *Inquiry Skills Activity Book*. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
- Bell. Randy L. 2008. *Teaching the Nature of Science through Process Skills Activities for Grades 3 – 8*. Printed in the United States of America: Pearson Education.
- Free Download PhET Software Interactive Simulations dari University of Colorado at Boulder Simulation: Circuit Construction Kit (DC Only). Didownload pada 14 Februari 2011 dari <http://phet.colorado.edu>.
- Wikipedia, Free Encyclopedia. *Electric Power*. Didownload pada 14 Juli 2010 dari http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_power
- McLaughlin, Charles W. Thompson, Marilyn. 1997. *Glencoe Physical Science Teacher Wraparound Edition*. New York: Glencoe McGraw-Hill.
- Kurikulum SMK Negeri 5 Surabaya. 2010. *Silabus Dasar Kompetensi Kejuruan Kompetensi Keahlian: Teknik Instalasi Tenaga Listrik*.

Tabel Spesifikasi Lembar Penilaian

No.	Indikator	LP dan Butir Soal	Kunci LP dan Butir Soal
1.	Produk: 1. Menuliskan rumus daya listrik 2. Menerapkan rumus daya listrik 3. Menghitung besar pemakaian arus	LP 1: Produk Butir soal no 1 Butir soal no 2 Butir soal no 3	Jawaban siswa sesuai dengan Kunci LP 1: produk butir soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8.
2.	Keterampilan Proses: 1. Merumuskan hipotesis 2. Mengidentifikasi variabel-variabel 3. Merumuskan definisi operasional variabel 4. Melaksanakan eksperimen untuk menyelidiki pengaruh banyak beban terhadap besar daya yang digunakan 5. Membuat tabel pengamatan dan mencatat hasil-hasil eksperimen 6. Melakukan analisis data 7. Menarik kesimpulan	LP 2: RTK 1, LP 2: RTK 2, LP 2: RTK 3, LP 2: RTK 4, LP 2: RTK 5, LP 2: RTK 6, LP 2: RTK7	Diserahkan kepada penilaian guru dan/atau pengamat.
3.	Psikomotor: 1. Memasang voltmeter pada KIT Pengukuran Daya Listrik 2. Memasang amperemeter pada KIT Pengukuran Daya Listrik	LP 3: Psikomotor RTK 1, 2, 3, dan 4	Dipercayakan kepada judgement Penilai/Guru
4.	Afektif Perilaku Berkarakter: 1. Jujur 2. Peduli 3. Tanggung jawab	LP 4: RTK 1, RTK 2, RTK 3	Dipercayakan kepada judgement Penilai/Guru
5.	Keterampilan Sosial: 1. Bertanya, 2. Menyumbang ide atau berpendapat 3. Menjadi pendengar yang baik 4. Komunikasi 5. Kerja sama	LP 5: RTK 1, RTK 2, RTK 3, RTK 4, RTK 5	Dipercayakan kepada judgement Penilai/Guru

Nama: _____ No Absen _____ Tanggal _____

LP 1: Produk

Petunjuk

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Tuliskan rumus daya listrik yang menyatakan hubungan antara tegangan, arus, dan daya listrik!

Gunakan persamaan $P = V \cdot I$ untuk mencari nilai pada setiap soal berikut ini! Pastikan untuk menggunakan satuan yang tepat untuk setiap jawabanmu.

2. Sebuah senter dioperasikan menggunakan 3 batrey (masing-masing 1,5 V) dengan besar beban lampu 5 ohm, berapa besar daya dan arus yang terpakai?
3. Sebuah sepeda kayuh terpasang dinamo DC 12 V, digunakan pada lampu penerang jalan sebesar (12 Volt / 1,2 ohm) berapa arus yang dibutuhkan lampu saat menyala ?

Daftar Pustaka

McLaughlin, Charles W. Thompson, Marilyn. 1997. *Glencoe Physical Science Teacher Reinforcement*. New York: Glencoe McGraw-Hill.

Nama: _____ No Absen _____ Tanggal _____

LP 1: Produk

Petunjuk

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Tuliskan rumus daya listrik yang menyatakan hubungan antara tegangan, arus, dan daya listrik!

$$P = V \cdot I$$

Gunakan persamaan $P = V \cdot I$ untuk mencari nilai pada setiap soal berikut ini! Pastikan untuk menggunakan satuan yang tepat untuk setiap jawabanmu.

2. Sebuah senter dioperasikan menggunakan 3 batreys (masing-masing 1,5 V) dengan besar beban lampu 5 ohm, berapa besar daya dan arus yang terpakai?

Penyelesaiannya :

Diketahui : 3 batreys = 4,5 volt

$$R = 5 \text{ ohm}$$

Ditanya : besar daya dan arus ?

Jawab : $P = V \cdot I$

$$V = I \cdot R \longrightarrow \text{hukum ohm}$$

$$I = V / R$$

$$I = 4,5 / 5$$

$$I = 0,9 \text{ A}$$

$$P = V \cdot I$$

$$P = 4,5 \cdot 0,9$$

$$P = 4,05 \text{ Watt}$$

3. Sebuah sepeda kayuh terpasang dinamo DC 12 V, digunakan pada lampu penerang jalan sebesar (12 Volt / 1,2 ohm) berapa arus yang dibutuhkan lampu saat menyala ?

Penyelesaiannya :

Diketahui : $V_{\text{dinamo}} = 12 \text{ Volt}$

$$V_{\text{lampu}} = 12 \text{ Volt}$$

$$R = 1,2 \text{ ohm}$$

Ditanya : arus pada lampu ?

Jawab : $V = I \cdot R$

$$I = V / R$$


$$= 12 / 10.5$$

$$= 1,14 \text{ A}$$

Daftar Pustaka

McLaughlin, Charles W. Thompson, Marilyn. 1997. *Glencoe Physical Science Teacher Reinforcement*. New York: Glencoe McGraw-Hill.

LP 2: Proses

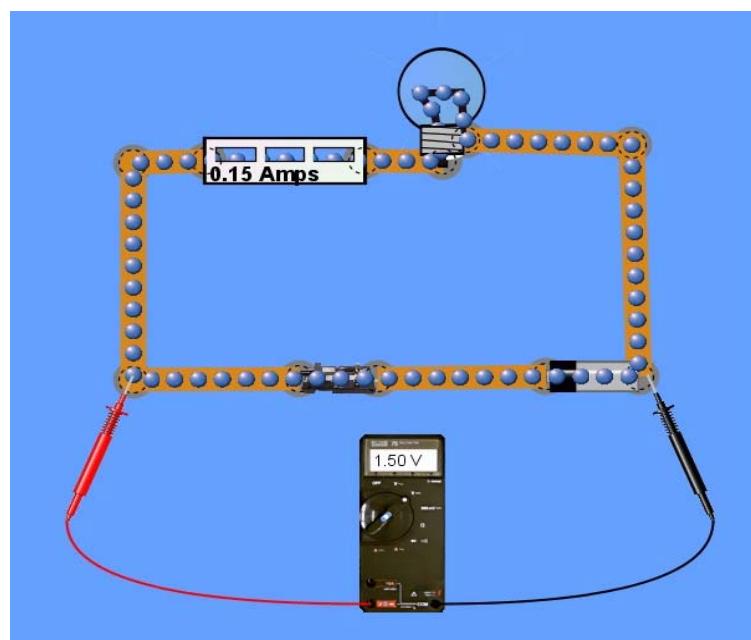

GAMBAR : RANGKAIAN ARUS SEARAH (DC)

Petunjuk

1. Siapkan gambar seperti diatas dan bahan-bahan berikut ini.
 1. KIT Pengukuran Daya Listrik
 2. Voltmeter
 3. Amperemeter
 4. Baterai 1,5 volt sebanyak 6 buah
 5. Lampu pijar 5 Watt
2. Berikan rumusan masalah pada siswa: "Apakah pengaruh besar tegangan terhadap besar daya yang digunakan?"
3. Berikan siswa tugas: "Buatlah hipotesis yang sesuai dengan rumusan masalah tersebut."
4. Identifikasilah variabel-varibel dan rumuskan definisi operasional variabel-variabel yang terdapat dalam hipotesis kamu!
5. Laksanakanlah eksperimen untuk menguji hipotesismu dengan menggunakan alat dan bahan yang disediakan!
6. Buatlah tabel pengamatan dan catatlah hasil-hasil eksperimen yang kamu peroleh pada tabel tersebut!
7. Lakukan analisis data dan simpulkan hasil eksperimenmu!

Format Penilaian Kinerja Proses

Sekolah:

Kelas:

No.	Rincian Tugas Kinerja (Skor Maksimum)	Siswa						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Merumuskan hipotesis. (15)							
2	Mengidentifikasi variabel-variabel. (15)							
3	Merumuskan definisi operasional variabel. (15)							
4	Melaksanakan eksperimen untuk menyelidiki pengaruh banyak beban terhadap besar daya yang digunakan. (20)							
5	Membuat tabel pengamatan dan mencatat hasil-hasil eksperimen. (10)							
6	Melakukan analisis data (10)							
7	Menarik kesimpulan (15)							
Skor Total (100)								

....., 20

Guru

(.....)

Daftar Pustaka

_____. tt. *Performance Assessment in The Science Classroom*. New York: Glencoe McGraw-Hill.

LP 3: Psikomotor**Petunjuk:**

- Siapkan KIT Pengukuran Daya Listrik, Voltmeter, Amperemeter, Baterai 1,5 volt sebanyak 6 buah, Lampu pijar.

Tugas

- Berikan siswa tugas: "*Rakitlah rangkaian pengukuran daya listrik sesuai dengan Gambar 1. LKS SMK.*"

Format Penilaian Kinerja Merakit Rangkaian Pengukuran Daya Listrik

No	Rincian Tugas Kinerja (Skor Maksimum)	Siswa						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. (25)							
2	Menghubungkan voltmeter dan amperemeter sesuai seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1 LKS SMK. (25)							
3	Mengecek apakah voltmeter dan amperemeter sudah terpasang dengan benar. (25)							
4	Menghubungkan seluruh alat dan bahan seperti ditunjukkan pada Gambar 1 LKS SMK sampai rangkaian bekerja. (25)							
Skor Total (100)								

....., 20

Guru

(.....)

Daftar Pustaka

_____. tt. *Performance Assessment in The Science Classroom*. New York: Glencoe McGraw-Hill.

Siswa: _____ Kelas: _____ Tanggal: _____

LP 4: Format Pengamatan Perilaku Berkarakter

Petunjuk:

Untuk setiap perilaku berkarakter berikut ini, beri penilaian atas perilaku berkarakter siswa menggunakan skala berikut ini:

D = Memerlukan perbaikan C = Menunjukkan kemajuan B = Memuaskan A = Sangat baik

Format Pengamatan Perilaku Berkarakter

No	Rincian Tugas Kinerja (RTK)	Memerlukan perbaikan (D)	Menunjukkan kemajuan (C)	Memuaskan (B)	Sangat baik (A)
1	Jujur				
2	Peduli				
3	Tanggungjawab				

Surabaya,
Pengamat

20

(.....)

Sumber: Johnson, DavidW. & Johnson, Roger T. 2002. *Meaningful Assessment. A Manageable and Cooperative Process.* Boston: Allyn & Bacon.

Siswa: _____ Kelas: _____ Tanggal: _____

LP 5: Format Pengamatan Keterampilan Sosial**Petunjuk:**

Untuk setiap keterampilan sosial berikut ini, beri penilaian atas keterampilan sosial siswa itu menggunakan skala berikut ini:

<i>D = Memerlukan perbaikan</i>	<i>C = Menunjukkan kemajuan</i>	<i>B = Memuaskan</i>	<i>A = Sangat baik</i>
---------------------------------	---------------------------------	----------------------	------------------------

Format Pengamatan Keterampilan Sosial

No	Rincian Tugas Kinerja (RTK)	Memerlukan perbaikan (D)	Menunjukkan kemajuan (C)	Memuaskan (B)	Sangat baik (A)
1	Bertanya				
2	Menyumbang ide atau pendapat				
3	Menjadi pendengar yang baik				
4	Berkomunikasi				
5	Kerja sama				

Surabaya,
Pengamat

(.....)

Sumber: Johnson, DavidW. & Johnson, Roger T. 2002. *Meaningful Assessment. A Manageable and Cooperative Process.* Boston: Allyn & Bacon.